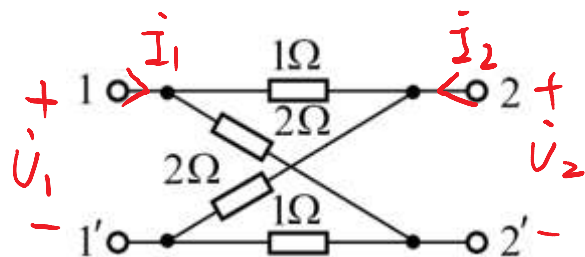




二端口网络 习题讲解

1. 求题图所示二端网络的Z参数。



$$Z = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \Omega$$


$$Z_{11} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{I}_2=0} = (1+2) // (1+2) = \frac{3}{2} \Omega$$

$$Z_{12} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{I}_1=0} = \frac{\frac{\dot{I}_2}{2} \times 2 - \frac{\dot{I}_2}{2} \times 1}{\dot{I}_2} = \frac{1}{2} \Omega$$

$$Z_{21} = Z_{12} = \frac{1}{2} \Omega$$

$$Z_{22} = \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{I}_1=0} = \frac{3}{2} \Omega$$

2. 求题图所示二端网络的Y参数。

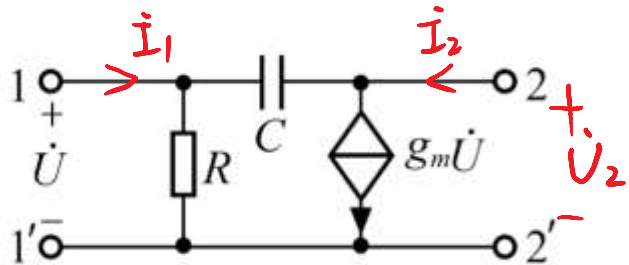

$$i_1 = \frac{\dot{U}}{R} + (\dot{U} - \dot{U}_2)j\omega C$$

$$i_2 = g_m \dot{U} + (\dot{U}_2 - \dot{U})j\omega C$$

$$i_1 = \left(\frac{1}{R} + j\omega C\right)\dot{U} + (-j\omega C)\dot{U}_2$$

$$i_2 = (g_m - j\omega C)\dot{U} + j\omega C\dot{U}_2$$

$$Y = \begin{bmatrix} \frac{1}{R} + j\omega C & -j\omega C \\ g_m - j\omega C & j\omega C \end{bmatrix} S$$

THE END