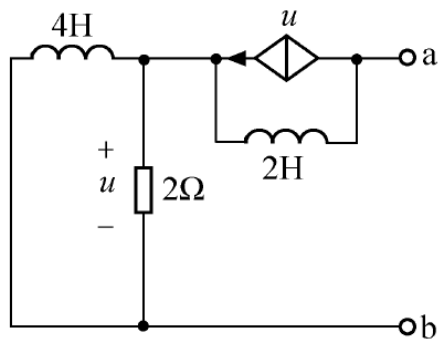




正弦激励下电路的稳态分析




习题讲解(一)

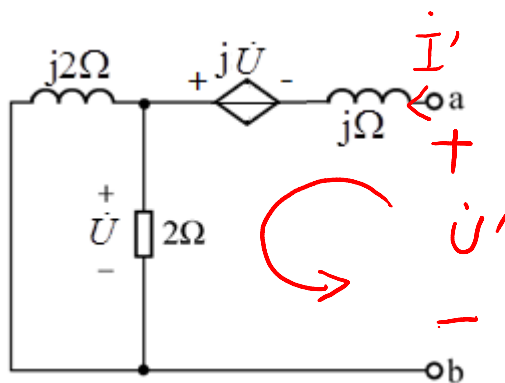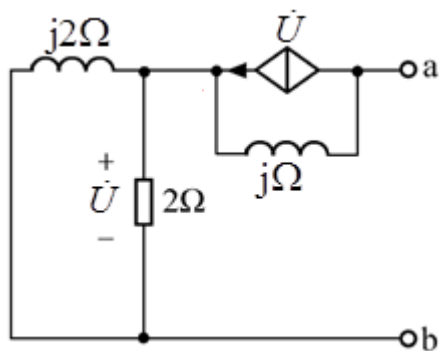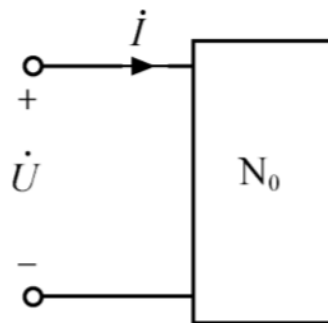1. 试求题图所示二端网络的等效阻抗 ($\omega = 0.5 \text{ rad/s}$)。



$$\dot{U}' = j\dot{I}' - j\dot{U} + \dot{U}$$



$$\dot{U} = \frac{j2 \times 2}{j2 + 2} \dot{I}'$$






$$\dot{U}' = (2 + j)\dot{I}'$$

$$Z = 2 + j \Omega$$

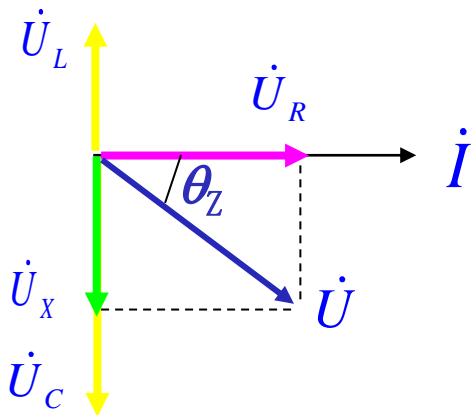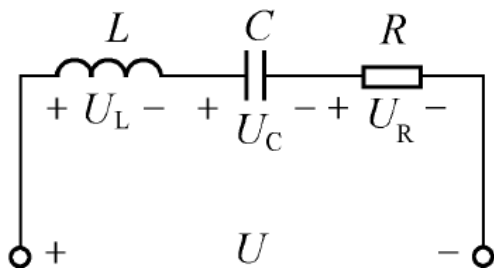2. 在题图所示电路中, 已知 $U_C = 15\text{V}$, $U_L = 12\text{V}$, $U_R = 4\text{V}$, 求电压 U 的值。


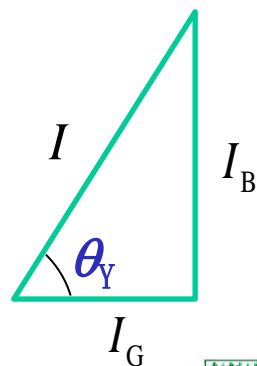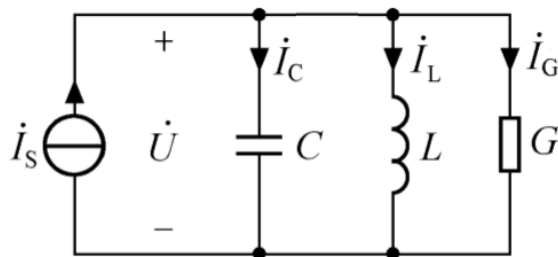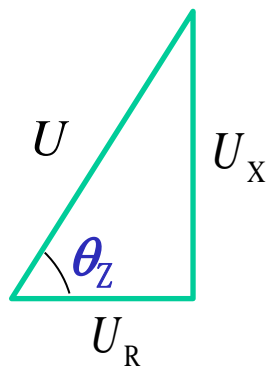
$$U = \sqrt{(15-12)^2 + 4^2} = 5\text{V}$$





THE END